

**ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ-ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**Θέμα 1"**

- α) Να διατυπώσετε τον νόμο του Coulomb, να γράψετε τον τύπο του και να αποδείξετε τον τύπο που μου δείχνει από ποια μενέθη εξαρτάται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σένα σημείο του. (μον. 1,0)
- β) Τι μέγεθος είναι το δυναμικό σένα σημείο του ηλεκτροστατικού πεδίου, με τι ισούται το μέτρο του και να γράψετε τον ορισμό της μονάδας του στο SI. (μον. 1,0)

**Θέμα 2"**

- α) Τι μέγεθος είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, με τι ισούται το μέτρο της και να γράψετε τον ορισμό της μονάδας της αντίστασης ενός αγωγού στο SI. (μον. 1,0)
- β) Η αντίσταση ενός αγωγού είναι  $R=30\Omega$ . Πόση θα γίνει η αντίσταση ενός αγωγού όταν το μήκος της υποτριπλασιαστεί και το εμβαδόν της υποδιπλασιαστεί. (μον. 0,5)
- γ) Δύο αντιστάσεις  $R_1=14\Omega$  και  $R_2=6\Omega$  συνδέονται παράλληλα. Η όλη διάταξη συνδέεται με πηγή τάσης  $U=84\text{volt}$ . Να σχεδιάσετε το κύκλωμα τους, να υπολογίσετε την ολική αντίσταση και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση. (μον. 2,0)

**Θέμα 3"**

- α) Δύο πυκνωτές με χωρητικότητες  $C_1$  και  $C_2$  συνδέονται σε σειρά. Αναφέρατε τι κοινό έχουν, γράψτε τον τύπο που δίνει την ολική τους χωρητικότητα και σχεδιάστε το κύκλωμα τους. (μον. 0,5)
- β) Δύο πυκνωτές  $C_1=4F$  και  $C_2=6F$  συνδέονται παράλληλα. Η όλη διάταξη συνδέεται με πηγή τάσης  $U=100\text{volt}$ . Να σχεδιάσετε το κύκλωμα τους, να υπολογίσετε την ολική χωρητικότητα, το φορτίο κάθε πυκνωτή και την ενέργεια του πυκνωτή χωρητικότητας  $C_1$ . (μον. 2,5)

**Θέμα 4"**

- α) Τι μέγεθος είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου, με τι ισούται το μέτρο της και να γράψετε τον ορισμό της μονάδας της στο SI. (μον. 1,0)
- β) Τι ονομάζω ενεργό τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος (να γράψετε και τον τύπο). (μον. 0,5)

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

**Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ**

**ΝΤΟΥΣΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
ΦΥΣΙΚΟΣ M.Sc**