

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &**  
**ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**  
**ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022**

**Ε.ΣΙΔΕΡΗ**

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ II

#### **1. (10 μον)**

- Ποιες είναι οι στροφές της ΜΕΚ;  
 Πόσο είναι συχνότητα του ρεύματος  
 Πόσο είναι η ονομαστική ισχύς;  
 Πόσο είναι η ισχύς της ΜΕΚ;  
 Πόσο είναι ο συντελεστής ισχύος;  
 Πόσες φάσεις έχει;  
 Πόσους πόλους έχει;


HYUNDAI		3-SYN. GENERATOR	
MAIN	940 KVA	AC 450 V	1206 AMP 60 Hz
TYPE	HFC7508-14K	CONNECTION	RATING Y/CONT
RULE	BV	INSULATION CLASS	F
PROTECTION DEGREE	IP 23	EXCITER VOLTAGE	105 VDC
REVOLUTION	720 RPM	EXCITER AMP	0.5 ADC
AMBIENT TEMP.	45 °C	TEMP. RISE(ARMATURE)	F
POWER FACTOR	0.8 PF	TEMP. RISE(FIELD)	F
MOUNTING	B5 B20	OIL TYPE	ISO VG 32
BEARING(D.E)	N/A	BEARING(N.D.E)	PN125X/L150
INITIAL SUPPLY(D.E)	N/A	INITIAL SUPPLY(N.D.E)	4 L LITER
SPACE HFATER	1 #	220 V	315 W
WEIGHT	5100 KG	MANUFACT'G DATE	2008.04
SERIAL NO.	20072970RAL46804	APPLICABLE CODE	IEC 60034
MADE IN KOREA		IM-076990	

#### **2. (25 μον)**

**α)Τι γνωρίζετε για τη NER?**

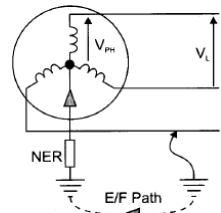**β) Στην ταμπέλα σύγχρονης γεννήτριας φαίνονται μόνο οι τιμές  $V_{ov}=6,6KV$ ,  $r.f=0,8$  (cosφ) και η NER είναι  $7.3 \Omega$ . Να υπολογιστούν οι ονομαστικές τιμές του ρεύματος και του φορτίου της γεννήτριας**

**γ) Μονοφασικό φορτίο 12 A τροφοδοτείται με τάση 230 V μέσω γραμμής αντίστασης  $0.02 \Omega$ . Πόσο ρεύμα διαρρέει το κύκλωμα όταν έχουμε :**  
 1. Διακοπή κυκλώματος, 2. Βραχυκύκλωμα ως προς γη, 3. Βραχυκύκλωμα φάσης – ουδέτερου



#### **3. (15 μον)**

- α) Τρία παρόμοια μονοφασικά φορτία, με ονομαστική ισχύ 1700W το καθένα και συντελεστή ισχύος 0.85, τροφοδοτούνται από κοινό μονοφασικό κύκλωμα 230V. Πόση είναι η ζήτηση ρεύματος στο κύκλωμα που θα προέλθει από τα τρία φορτία, όταν εργάζονται ταυτόχρονα στο πλήρες φορτίο???**
- β) Ένα ηλεκτρικό φορτίο με ονομαστική ισχύ 3120W εργάζεται με τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 440 V και ο συντελεστής ισχύος είναι 0,85 να βρεθεί η ζήτηση ρεύματος.**
- γ) Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας σε συνδεσμολογία τριγώνου, απορροφά από το δίκτυο ρεύμα γραμμής  $20 \sqrt{3}$  . Πόσο είναι το ρεύμα στις τρεις φάσεις του???**

#### 4. ( 30 μον)

•Ποιες είναι οι μέθοδοι εκκίνησης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα??

•Υπερένταση – υπερφόρτιση, μέσα προστασίας κινητήρων – γεννητριών.

•Ηλεκτροπρόσωση στα πλοία (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα).

•Επεξήγηση Rectifier, Inverter, Converter, Transformer


•Διαδικασία παραλληλισμού γεννητριών (προϋποθέσεις – όργανα)

• Να υπολογιστεί η αντίσταση αγωγού μήκους 2,5 km με ακτίνα διατομής 8 mm και

$$\rho = 1,59 * 10^{-8} \Omega \cdot m$$

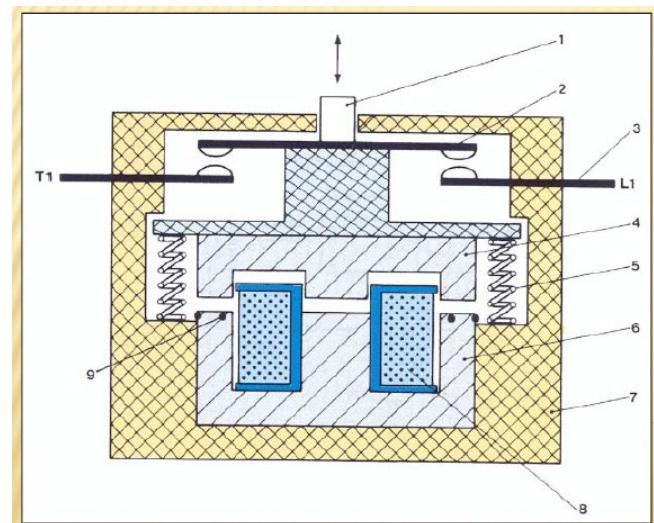
#### 5. (10 μον.)

Relay (τι είναι, τα τμήματα που αριθμούνται στην εικόνα)


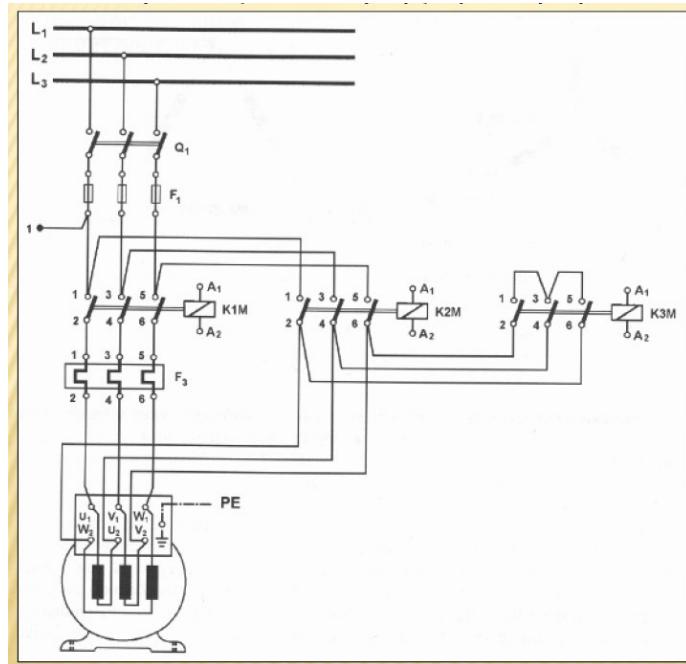
#### 6. (10 μον.)

Επεξήγηση του κυκλώματος και αναφορά των στοιχείων που απεικονίζονται



**Καλή επιτυχία!!!**