

ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β΄(ΙΙ) - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ε.Σιδέρη

ΘΕΜΑ 1^ο (μονάδες 2)

Αν στο κύκλωμα η διόδος Zener είναι ιδανική, να βρεθεί η R_S .

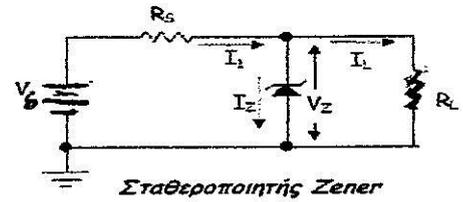$V_Z=9\text{ V}$, $V_S=49\text{ V}$, $R_L=0,9\text{ k}\Omega$ και $P_Z=580\text{ mW}$ (μέγιστη ισχύς της διόδου)




ΘΕΜΑ 2^ο (μονάδες 2)

Στο πρωτεύον του μετασχηματιστή ενός πλήρους ανορθωτή με μετασχηματιστή με μεσαία λήψη και λόγο 5:1, εφαρμόζεται ημιτονική τάση με μέγιστη τιμή 100 V. Ζητούνται (με βάση τη 2η προσέγγιση): α) το κύκλωμα και να εξηγηθεί η λειτουργία του, β) η τάση στα άκρα της κάτω περιέλιξης του δευτερεύοντος και να υπολογιστούν οι: γ) $V_{out(max)}$, δ) PIV διόδων, ε) V_{dc}


ΘΕΜΑ 3^ο (μονάδες 2)

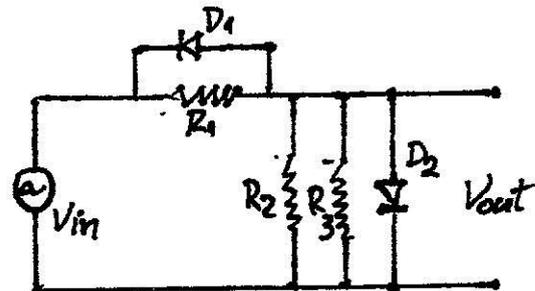Στο κύκλωμα του σχήματος να υπολογίσετε το ρεύμα (μέγιστη τιμή), το V_{out} και το PIV για κάθε διόδο. Δίνονται: $V_{in}=20\sin\omega t$ (V), $R_1=5\ \Omega$, $R_2=R_3=10\ \Omega$. Οι διόδοι θεωρούνται ιδανικές (1η προσέγγιση).




ΘΕΜΑ 4^ο (μονάδες 3)

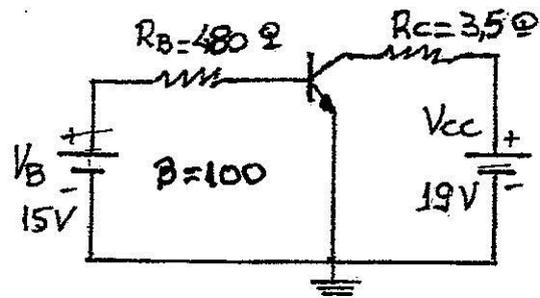Στο κύκλωμα του σχήματος να σχεδιαστεί η ευθεία φόρτου και να προσδιοριστεί το σημείο λειτουργίας Q.



ΘΕΜΑ 5^ο (μονάδες 1)

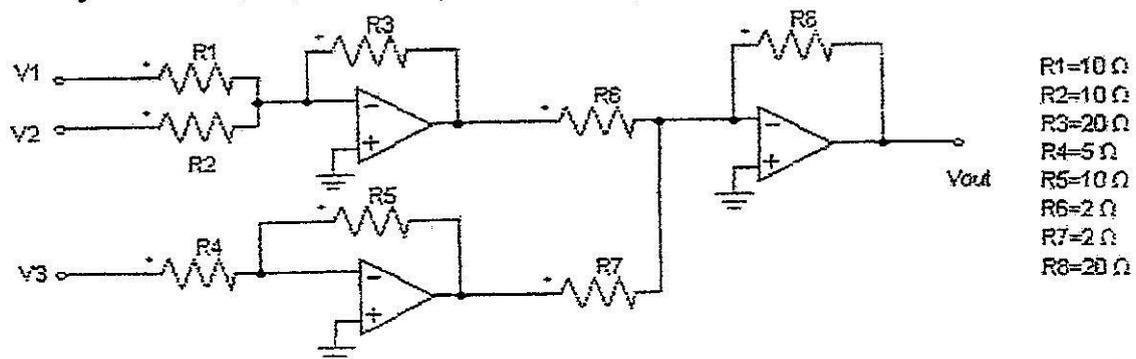Να υπολογίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς της τάσης εξόδου V_{out} σε σχέση με τις τάσεις εισόδου V_1 , V_2 , V_3 στο παρακάτω κύκλωμα



Διάρκεια εξέτασης 100'

Καλή επιτυχία!!!!