
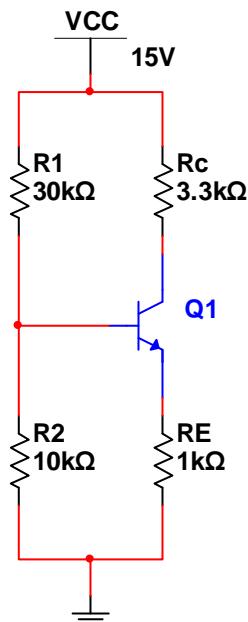


Όνομα :.....	Επώνυμο :.....	AM:.....	/ /2020	ΤΜΗΜΑ:
--------------	----------------	----------	---------	--------

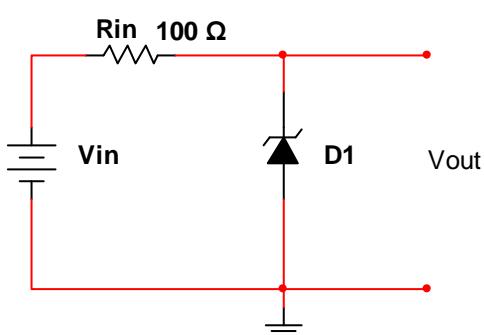

1) Εάν το  $\beta$  είναι 50 να υπολογιστεί το σημείο λειτουργίας Q και να σχεδιαστεί η ευθεία φόρτου.

2) Ανορθωτική διάταξη αποτελείται από γέφυρα διόδων, φορτίο με ωμική αντίσταση  $200 \Omega$  και πυκνωτή εξομάλυνσης χωρητικότητας  $2 \text{ mF}$ . Η μέγιστη τάση στην έξοδο είναι  $40 \text{ V}$ . Ο λόγος μετασχηματισμού είναι  $2:1$ . Η συχνότητα εισόδου είναι  $50 \text{ Hz}$ . Σχεδιάστε το κύκλωμα και να υπολογιστούν (με βάση την  $2^{\text{η}}$  προσέγγιση) η dc τάση του φορτίου, η κορυφή της ανάστροφης τάσης, τα dc ρεύματα των διόδων, την μέγιστη τάση εισόδου.




3) Ποιες είναι οι οριακές τιμές της τάσης εισόδου  $V_{in}$  για τις οποίες η τάση εξόδου  $V_{out}$  παραμένει σταθερή; Για την δίοδο Zener δίνονται :

$$V_z=5,1 \text{ V},$$

$$I_{zmin}=1 \text{ mA},$$

$$Z_z=7 \Omega \text{ και}$$
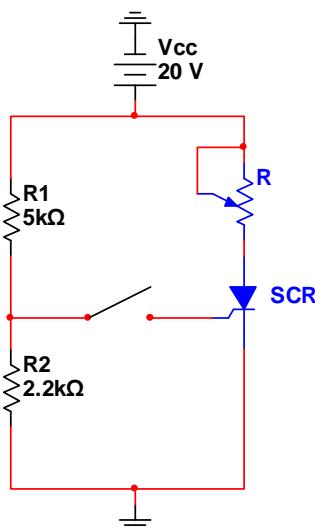
$$P_D=1 \text{ W} \text{ (μέγιστη ισχύς της διόδου).}$$



4) Να υπολογιστεί η τιμή της αντίστασης R για την οποία το SCR σταματάει να είναι αγώγιμο.

Δίνονται: το ρεύμα συγκράτησης  $10\text{mA}$ , τάση ανόδου-καθόδου  $0,7\text{V}$ .