

ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔ.. ΕΤΟΣ 2022-23 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β9	ΜΑΘΗΜΑ <b>ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ</b>	ΗΜΕΡΑ <b>14</b>	ΜΗΝΑΣ <b>11</b>	ΕΤΟΣ <b>2022</b>
		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜ.		
<b>Γ' ΚΥΚΛΟΣ</b>	ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ	<b>ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΔΕΡΗ</b>		
<b>Β' ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ</b>	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	<b>120'</b>	ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100

## ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


1. Σε ένα RLC κύκλωμα η εναλλασσόμενη τάση έχει στιγμιαία τιμή:  $u(t) = 120 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin 2513t$ . Η ωμική αντίσταση είναι  $16\Omega$ , η αυτεπαγωγή του πηνίου είναι  $11.9\text{mH}$  και η χωρητικότητα του πυκνωτή  $C=16.6\mu\text{F}$ . Να υπολογιστούν:
- α) η συχνότητα σε Hz β) οι ενεργές τιμές του ρεύματος και της τάσης του κυκλώματος γ) οι ενεργές τιμές της τάσης στην αντίσταση, στο πηνίο και στον πυκνωτή δ) ο συντελεστής ισχύος ε) να εκφραστεί η στιγμιαία τιμή του ρεύματος του κυκλώματος και στ) να σχεδιαστεί το διανυσματικό διάγραμμα όλων των μεγεθών (**25 μον.**)

2. Να υπολογιστούν τα φορτία όλων των πυκνωτών, η πτώση τάσης στα άκρα κάθε πυκνωτή, η συνολική χωρητικότητα και το συνολικό φορτίο, αν το κύκλωμα τροφοδοτείται με τάση  $10\text{ V}$ .

$C1=30\text{pF}$ ,  $C2=400\text{pF}$ ,  $C3=70\text{pF}$ ,  $C4=30\text{pF}$ ,


$C5=60\text{pF}$

(**20 μον.**)

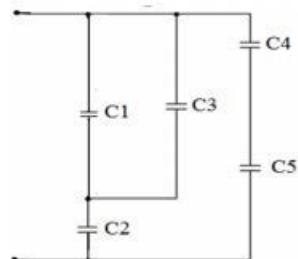

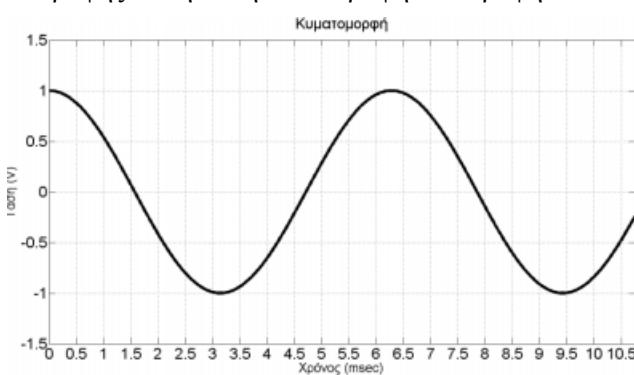3. Απαντήστε σύντομα στις ερωτήσεις : (**30 μον.**)

- Τρίγωνο ισχύος
- Τι είναι το Megger test?
- Πώς ορίζεται η χωρητικότητα  $C$  ενός πυκνωτή?
- Όταν μετράμε AC ρεύμα με το αμπερόμετρο, ποια τιμή παίρνουμε?
- Διπλασιάζουμε το μήκος ενός καλωδίου τι παθαίνει η αντίσταση;
- Καλώδια πλοίων (είδη)
- Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας και ηλεκτρικού φορτίου
- Τι είναι το ρεύμα βραχυκύλωσης της πηγής??
- Τύποι ισχύος σε μονοφασικό – τριφασικό σύστημα (ονομασία, μονάδες)
- Να βρεθεί η περίοδος, η συχνότητα, η τάση κορυφής και η τάση από κορυφή σε κορυφή.



**4.** Στο διπλανό κύκλωμα να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος, την τάση της πηγής E, την τάση στην αντίσταση R3 και την ισχύ στην αντίσταση R5, γνωρίζοντας ότι το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση R4 είναι 1 A.

$$R1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = 50 \Omega$$

$$R3 = 200 \Omega$$

$$R4 = 300 \Omega$$

$$R5 = 100 \Omega$$

**(25 μον)**

