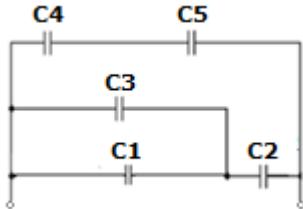




ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

- 1) Να υπολογιστεί η συνολική χωρητικότητα.



Δίνονται:
 $C_1 = 30\text{pF}$
 $C_2 = 400\text{pF}$
 $C_3 = 70\text{pF}$
 $C_4 = 30\text{pF}$
 $C_5 = 60\text{pF}$
(2 μονάδες)

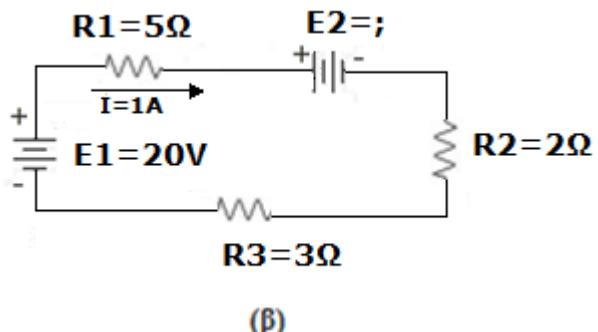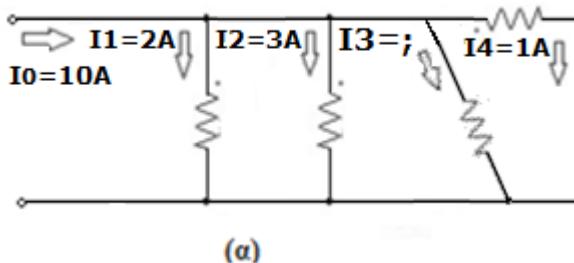
- 2) Να υπολογιστεί το άγνωστο ρεύμα I_3 στο κύκλωμα (α) και η άγνωστη τάση E_2 στο κύκλωμα (β) γνωρίζοντας ότι το ρεύμα που το διαρρέει είναι 1A.



(1,5 μονάδες)

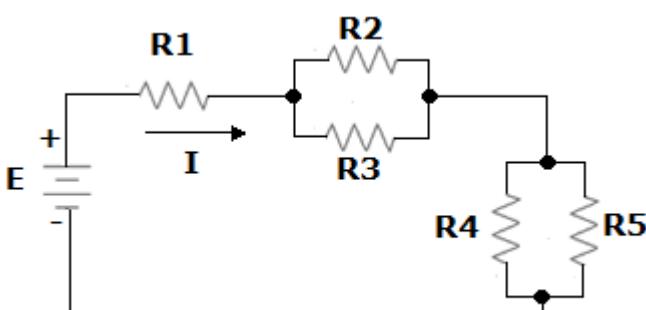- 3) Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, να υπολογιστούν:

- α) η ολική αντίσταση του κυκλώματος
- β) το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα
- γ) η πτώση τάσης στην αντίσταση R_4
- δ) ισχύς στην αντίσταση R_5 .




Δίνονται:
 $E = 20\text{V}$
 $I_{\text{βραχ}} (I_{sc}) = 10\text{A}$
 $R_1 = 3\Omega$
 $R_2 = R_3 = 4\Omega$
 $R_4 = R_5 = 6\Omega$

(3 μονάδες)

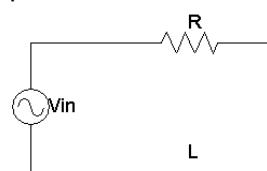- 4) Σε κύκλωμα με ωμική αντίσταση $R=10\Omega$ σε σειρά με πηνίο με αυτεπαγωγή $L=20\text{mH}$ συνδέεται πηγή τάσης η οποία έχει ενεργό τιμή 110V και συχνότητα 60Hz.

Να υπολογιστούν:

- α) Η κυκλική συχνότητα
- β) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος
- γ) Η ενεργός τιμή του ρεύματος
- δ) Οι ενεργές τιμές της τάσης στην αντίσταση και στο πηνίο
- ε) Ο συντελεστής ισχύος.



(3,5 μονάδες)