


**ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016**

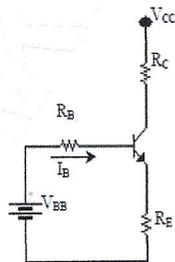**ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:** ..... **ΑΓΜ:** .....

**Θέμα 1ο - (3 Βαθμοί) :** Σε ανορθωτική διάταξη με γέφυρα διόδων και φίλτρο πυκνωτή η κυμάτωση είναι 1,8 V, το ρεύμα διόδων 25 mA, ο λόγος μετασχηματισμού 2,6, η αντίσταση φορτίου 700 Ω και η συχνότητα σήματος εισόδου 50 Hz. Ζητούνται: **α)** σχήμα-λειτουργία, **β)** ενεργή τιμή τάσης πρωτεύοντος, **γ)** μέγιστες τιμές τάσης-ρεύματος εξόδου, **δ)** μέγιστη ανάστροφη τάση διόδων, **ε)** τιμή συνεχούς τάσης-ρεύματος εξόδου, **στ)** χωρητικότητα πυκνωτή φίλτρου.




**Θέμα 2ο - (3 Βαθμοί) :** Στο κύκλωμα του σχήματος να υπολογίσετε τις τιμές  $I_C$ ,  $V_C$  και  $V_E$ , να προσδιοριστεί το σημείο λειτουργίας του τρανζίστορ και να χαράξετε την ευθεία φορτίου.

Δίνονται:  $V_B=6\text{ V}$ ,  $R_B=240\ \Omega$ ,  $R_C=0,55\text{ K}\Omega$ ,  $R_E=450\ \Omega$ ,  $V_{CC}=16\text{ V}$ .


**ΘΕΜΑ 3ο - (3 Βαθμοί) :** Ποιες οι οριακές τιμές της  $R_L$  για τις οποίες η  $V_{out}$  παραμένει σταθερή???

$V_i=16\text{V}$ ,  $V_z=3,5\text{V}$ ,  $I_{zmin}=1,1\text{mA}$ ,  $I_{zmax}=65\text{ mA}$ ,

$R_s=160\ \Omega$ ,  $Z_z=0\ \Omega$ ).

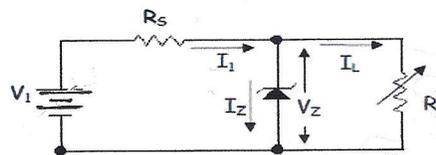

Σταθεροποιητής Zener

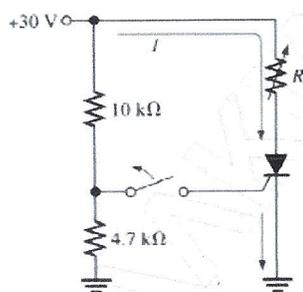

**ΘΕΜΑ 4ο - (1 Βαθμός) :** Στο διπλανό κύκλωμα να υπολογιστεί η R για την οποία το SCR σταματά να άγει.

Δίνονται

$I_H = 9\text{ mA}$ ,  $V_{an-καθ}=0,7\text{ V}$

**Καλή επιτυχία!!!!**