


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ – ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΜ:

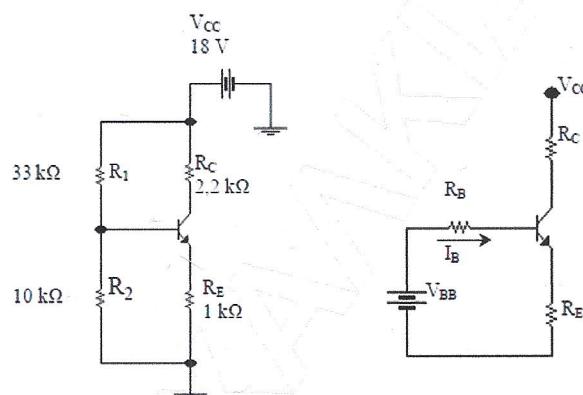Θέμα 1ο - (3 Βαθμοί) : Στο πρωτεύον του μετασχηματιστή ενός πλήρους ανορθωτή με μετασχηματιστή με μεσαία λήψη και λόγο 4:1, εφαρμόζεται ημιτονική τάση με μέγιστη τιμή 80 V. Ζητούνται (με βάση τη 2η προσέγγιση):
 α) το κύκλωμα και να εξηγηθεί η λειτουργία του, β) η τάση στα άκρα της κάτω περιέλιξης του δευτερεύοντος και να υπολογιστούν οι: γ) $V_{out(max)}$, δ) P_{IV} διόδων, ε) V_{dc} , I_{dc} .



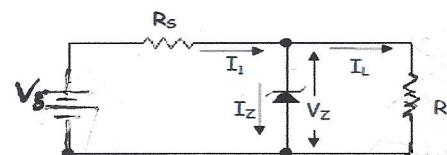Θέμα 2ο - (3 Βαθμοί) : Το κέρδος του τρανζίστορ του κυκλώματος είναι 200. Προσδιορίστε τη θέση του σημείου Q και σχεδιάστε την ευθεία φόρτου.




ΘΕΜΑ 3ο - (2 Βαθμοί) :

Αν στο κύκλωμα η δίοδος Zener είναι ιδανική, να βρεθεί η R_S .

$V_Z = 10 \text{ V}$, $V_S = 50 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ και $P_Z = 600 \text{ mW}$
 (μέγιστη ισχύς της διόδου)

ΘΕΜΑ 4ο – (2 Βαθμοί) :

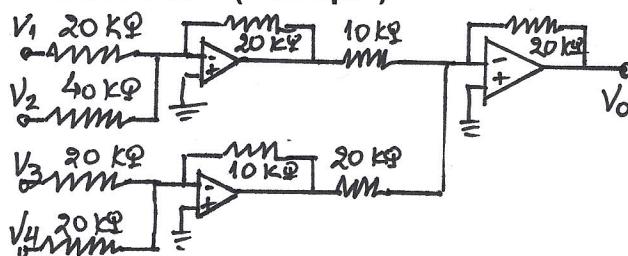

Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του σχήματος. Πώς θα πάρουμε την παράγωγο της εξόδου?

Διάρκεια εξέτασης 90'

Καλή επιτυχία!!!!