

**ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ Β'**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ:.....Α.Γ.Μ.....**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 70min**

**Προσοχή: Η τελική σας επιλογή να δοθεί στην τελευταία σελίδα με «X». Δεν επιτρέπεται η διόρθωση της τελική σας επιλογής. Στην περίπτωση της διόρθωσης ή κενής απάντησης θεωρείται λανθασμένη απάντηση.**

1. Χρησιμότητα κεντροφορέα
  - a. Κεντράρει την πόντα
  - b. Κεντράρει το τσοκ
  - c. Κεντράρει το δοκίμιο
  - d. Κεντράρει το πλατώ
2. Χρησιμότητα πλατώ
  - a. Κατεργαζόμαστε μόνο κυλινδρικά δοκίμια
  - b. Κατεργαζόμαστε μόνο τετράγωνα δοκίμια
  - c. Κατεργαζόμαστε δοκίμια τριγωνικού σχήματος
  - d. Κατεργαζόμαστε ορθογώνια δοκίμια, έκκεντρα
3. Για να πραγματοποιηθεί κατεργασία δοκιμίου κατασκευασμένο από σκληρομέταλλο πρέπει να χρησιμοποιήσω για κοπτικό εργαλείο (μαχαίρι) από:
  - a. κεραμικό (κεραμικό οξείδιο)
  - b. κοινό χάλυβα
  - c. τεφλόν
  - d. ταχυχάλυβα
4. Σημειώστε το σωστό: Η ψευδόκοψη είναι ένα φαινόμενο που
  - a. Βοηθάει την κατεργασία για να γίνει καλύτερη επιφάνεια
  - b. Προστατεύει το κοπτικό εργαλείο (μαχαίρι) από την φθορά
  - c. Είναι φαινόμενο επιθυμητό
  - d. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
5. Όταν κατεργάζομαι μικρή διάμετρο χρειάζεται να επιλέξω μικρή πρόωση για ποιότητα επιφάνειας καλή «ξεχόνδρισμα»
  - a. Σωστό
  - b. Λάθος
6. Σημειώστε το σωστό:
  - a. Στον συμβατικό τόρνο μπορώ να κατασκευάσω σφαιρικούς μοχλούς (πομολάκια)
  - b. Οι σιαγώνες των κινητών καβαλέτων δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίζονται ύστερα από κάθε μεταβολή της διαμέτρου του δοκιμίου.
  - c. Το μεγαλύτερο ποσοστό θερμότητας καταλήγει στο δοκίμιο που κατεργάζομαι
  - d. Κατά την κατεργασία κοινού χάλυβα πολλές φορές το γρέζι εξάγεται με χρώμα μπλε
7. Η θερμοκρασία στο κοπτικό εργαλείο (μαχαίρι) από ταχυχάλυβα HSS φτάνει μέχρι και τους  $1500^{\circ}\text{C}$  μετά από 1λεπτό συνεχούς κατεργασίας στην ακμή του για βάθος 1mm στην διάμετρο. a. Σωστό b. Λάθος
8. Μόνον η φορά περιστροφής στο τσοκ καθορίζει τον καθοριστικό ρόλο για το αν θα γίνει η κατεργασία (κοπή) ή θα γίνει μόνο τριβή του μαχαιριού με το κοπτικό.
  - a. Σωστό
  - b. Σωστό, αρκεί να κινείται και το κοπτικό εργαλείο (Μαχαίρι) με μεγάλη πρόωση
  - c. Λάθος
9. Πρόωση είναι η μετακίνηση της μανέλας που δένεται στον εργαλειοδέτη
  - a. Σωστό
  - b. Λάθος επειδή η μανέλα να είναι δεμένη στην κουκουβάγια
  - c. Λάθος

- 10.** Όταν το γρέζι εξάγεται σε χρώμα μαύρο τότε μπορεί και να υπάρχει πρόβλημα στην κατεργασία. a. Σωστό b. Λάθος
- 11.** Σε περίπτωση πτώσης πίεσης στο δίκτυο ψύξης πωμάτων και χιτωνίων (jacket) της κύριας μηχανής.
- Αύξηση της θερμοκρασίας του δικτύου
  - Προβληματική λειτουργία του αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας
  - Αέρας στο δίκτυο ψύξης
  - Λάδι στο νερό
- 12.** Σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας στο νερό ψύξης της K.M.
- Προβληματική λειτουργία του αυτοματισμού της θερμοκρασίας
  - Καταστροφή της αντλίας
  - Αύξηση του φορτίου της μηχανής
  - Ελαττωματική λειτουργία καυστήρα της μηχανής
- 13.** Σε περίπτωση αύξηση της θερμοκρασίας λαδιού λίπανσης της K.M.
- Υπερφόρτωση της μηχανής
  - Χαλασμένη αντλία λαδιού
  - Κακή ποιότητα λαδιού, ίσως το νερό μέσα στο λάδι
  - Προβληματική λειτουργία του αυτοματισμού ελέγχου θερμοκρασίας του λαδιού
- 14.** Ποιες είναι οι ενδείξεις ενός φραγμένου αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου λαδιού
- Χαμηλή στάθμη στο sump tank (ελαιολεκάνη)
  - Υψηλή πίεση λαδιού πριν από την μηχανή και χαμηλή μετά την αντλία
  - Υψηλή πίεση μετά την αντλία και χαμηλή πριν την μηχανή
  - Υψηλή θερμοκρασία λαδιού
- 15.** Κατά τη λειτουργία της μηχανής παρατηρείτε υψηλή τιμή στο ιξώδες του πετρελαίου
- Φραγμένος προθερμαντήρας πετρελαίου
  - Κατεστραμμένη αντλία πετρελαίου (booster)
  - Χαμηλή θερμοκρασία στο F.O. settling tank
  - Πρόβλημα στον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα
- 16.** Υπάρχει high level alarm στο f.o. service
- Ναι
  - Όχι γιατί κάνει συνεχώς overflow στο f.o. settling tank
  - Δεν είναι απαραίτητο
  - Όχι γιατί υπάρχει στο f.o. overflow tank
- 17.** Στην περίπτωση που γεμίζει το overflow tank
- Έκανε υπερχείλιση το f.o. service tank
  - Έκανε υπερχείλιση το f.o. settling tank
  - Έκανε υπερχείλιση το f.o. return tank
  - Όλα τα ανωτέρω
- 18.** Σε περίπτωση διαρροής στο δίκτυο ψύξης τη K.M. από την εξαγωγή του νερού ψύξης εντός κυλίνδρου
- Σταματάμε αμέσως την K.M.
  - Απομονώνουμε αμέσως το νερό ψύξης στον συγκεκριμένο κύλινδρο
  - Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτόματη πλήρωση στο Expansion tank συμπληρώνουμε αμέσως νερό σ' αυτό
  - Όλα τα ανωτέρω
- 19.** Όταν στο πιεσόμετρο αναρριφήσεως μιας αντλίας το κενό είναι υψηλό
- Φραγμένο φίλτρο αναρριφήσεως
  - Η αντλία δεν εργάζεται σωστά
  - Η αντλία είναι ποιο χαμηλά από την στάθμη του υγρού
  - Όλα τα ανωτέρω

**20.** Για να ρυθμίσουμε την πίεση κατάθλιψης σε μια γραναζιού τύπου αντλίας

- a. Περιορίζουμε το επιστόμιο καταθλίψεως
- b. Αυξάνουμε τις στροφές της αντλίας
- c. Ρυθμίζουμε την ασφαλιστική βαλβίδα
- d. Όλα τα ανωτέρω

**21.** Το πρωτεύον τύλιγμα ενός μονοφασικού μετασχηματιστή έχει 300 σπείρες και το δευτερεύον 1500 σπείρες. Αν η τάση στο πρωτεύον είναι 12V και διαρρέεται από ρεύμα εντάσεως 2A. Η τάση στο δευτερεύον τύλιγμα είναι:

- a) 6 V
- b) 0.4 V
- c) 60V
- d) 10 V

**22.** Στον μετασχηματιστή της πρώτης άσκησης η ένταση του ρεύματος στο δευτερεύον τύλιγμα είναι:

- a) 6 A
- b) 0.4 A
- c) 60A
- d) 10 A

**23.** Μετασχηματιστής με 2000 σπείρες στο πρωτεύον και 80 σπείρες στο δευτερεύον, όταν τροφοδοτεί καταναλωτή με ρεύμα έντασης 50 A απορροφά από το δίκτυο:  
a. ρεύμα 1A  
b. ρεύμα 2A  
c. τάση 220V  
d. ισχύ 2000W

**24.** Εκτελούμε το πείραμα βραχυκύλωσης ενός μετασχηματιστή 4.000/400V και για να έχουμε τα κανονικά ρεύματα φόρτισης 10/120A, χρειάστηκε να τροφοδοτήσουμε το πρωτεύον του με τάση 220V. Η τάση βραχυκύλωσης  $U_{SC}$  (%) του μετασχηματιστή είναι:

- a) 55%
- b) 0.055% A
- c) 0.55%
- d) 5.5%

**25.** Ο ρόλος της διεγέρτριας στη λειτουργία των εναλλακτήρων είναι:

- a) να δώσει την εναλλασσόμενη τριφασική τάση στο φορτίο
- b) να πάρει την εναλλασσόμενη τριφασική τάση για την δημιουργία του μαγνητικού πεδίου
- c) να δώσει την συνεχή τάση εξόδου στο φορτίο
- d) να δώσει την συνεχή τάση για την δημιουργία του μαγνητικού πεδίου

**26.** Στις σύγχρονες γεννήτριες:

- a) Το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται με E.P. και η συχνότητα της παραγόμενης τάσης εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής τους
- b) Το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται με S.P. και η συχνότητα της παραγόμενης τάσης εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής τους
- c) Το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται με S.P. και η συχνότητα της παραγόμενης τάσης δεν εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής τους
- d) Το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται με E.P. και η συχνότητα της παραγόμενης τάσης δεν εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής τους

**27.** Δευτερεύον τύλιγμα ενός μετασχηματιστή, λέμε, το τύλιγμα από το οποίο παίρνουμε:

- a) την χαμηλή τάση
- b) την υψηλή τάση
- c) την μετασχηματισμένη τάση
- d) την τάση προς μετασχηματισμό

**28.** Μετασχηματιστής με συνολικές απώλειες  $R_{apωλ.} = 150W$ , που αποδίδει ισχύ  $P_{εξόδου} = 8 KW$ , έχει βαθμό απόδοσης και απορροφά ισχύ από το δίκτυο:

- a) 81.5% και 9815 W αντίστοιχα
- b) 98,15% και 8150 W αντίστοιχα
- c) 98,15% και 7850W αντίστοιχα
- d) 81.5% και 8150 W αντίστοιχα

**29.** Σε έναν τριφασικό εναλλακτήρα που παράγει τάση συχνότητας 50 Hz η ταχύτητα που περιστρέφεται είναι 1500 rpm. Πόσων πόλων είναι ο εναλλακτήρας;

- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 2

**30.** Η τάση που παράγεται από τις περισσότερες γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται από τη μηχανή στο φορτίο

- a) Με τη βοήθεια ψηκτρών που πατάνε πάνω στον συλλέκτη
- b) Απευθείας συνδέσεων από τον στάτη
- c) με τη βοήθεια ψηκτρών που πατάνε πάνω στα δακτυλίδια
- d) με τη βοήθεια δακτυλιδιών που βρίσκονται πάνω στον συλλέκτη

**31.** Ο παρακάτω πίνακας αληθείας σε ποια λογική πύλη ανήκει;

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- a) Ανήκει στην πύλη AND      b) Ανήκει στην πύλη NAND    c) Ανήκει στην πύλη OR  
d) Ανήκει στην πύλη NOR

**32.** Δίνεται η σχέση  $Q = \overline{(A+B)} + \overline{(C+D)}$ , πώς μπορεί να απλοποιηθεί σύμφωνα με το Θεώρημα De Morgan;

- a)  $Q = \overline{(A+B)} + \overline{(C+D)}$       b)  $Q = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$   
c)  $Q = (A+B) + (C+D)$       d)  $Q = (A+B) * (C+D)$

**33.** Ποιός από τους παρακάτω αριθμούς δεν είναι δεκαεξαδικός;

- a)  $(9AD2)_{16}$     b)  $(A32B)_{16}$     c)  $(9FGF)_{16}$     d)  $(2DF4)_{16}$

**34.** Ποιός είναι ο δυάδικος αριθμός που προκύπτει από δεκαδικό  $(158)_{10}$ ;

- a)  $(10011110)_2$     b)  $(10111011)_2$     c)  $(11011111)_2$     d)  $(11011101)_2$


**35.** Ποιός είναι ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από δυαδικό  $(11011101)_2$ ;

- a)  $(325)_{10}$     b)  $(162)_{10}$     c)  $(331)_{10}$     d)  $(221)_{10}$

**36.** Ποιός είναι ο δεκαεξαδικός αριθμός που προκύπτει από τον δυάδικο αριθμό  $(111011101)_2$ ;

- a)  $(D2D)_{16}$     b)  $(1DD)_{16}$     c)  $(3DF)_{16}$     d)  $(4AD)_{16}$

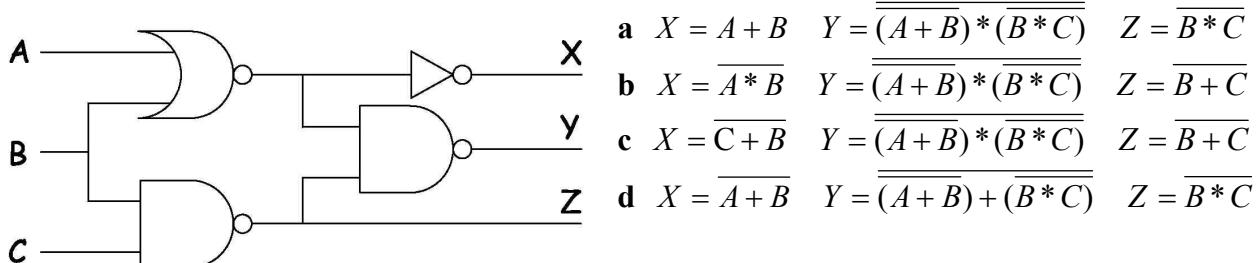**37.** Ποιες είναι οι έξοδοι του παρακάτω κυκλώματος;



**38.** Κατά την ημιανόρθωση ενός εναλλασσόμενου σήματος με την βοήθεια διόδων τι παθαίνει το σήμα;

- a) κόβεται η θετική ημιπερίοδος      b) κόβεται η αρνητική ημιπερίοδος  
c) κόβεται η θετική και η αρνητική ημιπερίοδος      d) τίποτα από τα A,B,Γ

**39.** Αν κατά τη σύνδεση μιας διόδου σ' ένα κύκλωμα με μια πηγή συνεχούς ρεύματος, η πολικότητα της διόδου είναι ίδια με την πολικότητα της πηγής, τότε:

- a) η διόδος δεν άγει και λειτουργεί ως αγωγός      b) η διόδος άγει και λειτουργεί ως αγωγός  
c) η διόδος δεν άγει και λειτουργεί σαν ανοικτός διακόπτης d) η διόδος άγει και λειτουργεί σαν ανοικτός διακόπτης

**40.** Κατά την πλήρη ανόρθωση ενός εναλλασσόμενου σήματος με την βοήθεια διόδων πόσες διόδους θα χρειαστώ

- a) μία και ένα πυκνωτή  
b) τέσσερις  
c) δύο διόδους ZENER  
d) όλα τα παραπάνω

**ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ**

ΤΜΗΜΑ Β...

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....

ΑΓΜ.....

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d